

ASSIGNMENT

Name: Ananya Prasad

Reg No: 20BCE10013

E11 + E12 + E13 - Soumitra Sir

(1)

$$1 \quad f = 50 \text{ Hz}$$

$$R = 10 \Omega$$

$$L = 100 \times 10^{-3} \text{ H}$$

$$C = 100 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$X_L = 2\pi fL = 2 \times 3.14 \times 50 \times 100 \times 10^{-3} = 31.4 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 100 \times 10^{-6}} = \frac{10^6}{31400} = 31.84 \Omega$$

$$I_R = \frac{100}{10} = 10 \text{ A}$$

$$I_L = \frac{100}{31.4} = 3.18 \text{ A}$$

$$I_C = \frac{100}{31.84} = 3.14 \text{ A}$$

* Resistive circuit is in phase with V.

* Inductive circuit lags V by 90° .

* Capacitive circuit is ahead of V by 90° .

$$\xrightarrow{I} \quad V = IR$$

(Resistive)

$$\xrightarrow{V = X_L I}$$

$$\downarrow I$$


(Inductive)

$$\uparrow I$$

$$\xrightarrow{V = X_C I}$$

(Capacitive)

2

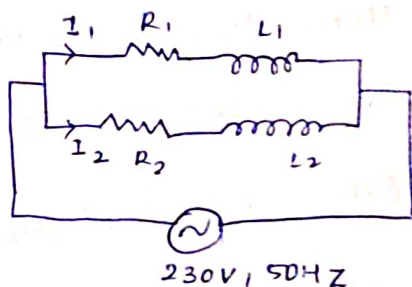

Given, $R_1 = 14 \Omega$

$$L_1 = 16 \text{ mH} = 16 \times 10^{-3} \text{ H}$$

$$R_2 = 18 \Omega$$

$$L_2 = 32 \times 10^{-3} \text{ H}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

(2)

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} = 14 + j(\omega \times 16 \times 10^{-3})$$

$$= 14 + j(2 \times 3.14 \times 50 \times 16 \times 10^{-3})$$

$$= 14 + j(5.024)$$

$$= \sqrt{14^2 + (5.02)^2} \times \angle \tan^{-1} \left(\frac{5.024}{14} \right)$$

$$= 14.86 \times \angle \tan^{-1} \frac{5.024}{14} = 14.86 \angle \tan^{-1} \theta_1$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} = 18 + j(\omega \times 32 \times 10^{-3})$$

$$= 18 + j(2 \times 3.14 \times 50 \times 32 \times 10^{-3})$$

$$= 18 + j(10.048)$$

$$= \sqrt{18^2 + 10^2} \times \angle \tan^{-1} \left(\frac{10.048}{18} \right)$$

$$= 20.8 \times \angle \tan^{-1} \frac{10.048}{18}$$

$$= 20.8 \angle \tan^{-1} \theta_2$$

Current in branch ①,

$$I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{230 \angle 0^\circ}{14.86 \angle \tan^{-1} \theta_1} = 15.47 \angle \tan^{-1} \theta_1$$

$$= 15.47 \angle -19.7^\circ$$

Current in branch ②,

$$I_2 = \frac{V}{Z_2} = \frac{230 \angle 0^\circ}{17.2 \angle \tan^{-1} \theta_2} = 13.37 \angle -35.6^\circ$$

Total current :

$$I = I_1 + I_2 = 15.47 \angle -19.7^\circ + 13.37 \angle -35.6^\circ$$


$$= 15.45 (\cos(19.7^\circ) - j \sin(19.7^\circ)) + 13.37 (\cos(35.6^\circ) - j \sin(35.6^\circ))$$

$$= 25.48 - j(13.04)$$

$$= \sqrt{25.48^2 + (13.04)^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{13.04}{25.48} \right)^\circ$$

$$= 195.5 \angle \tan^{-1}(0.51) \Rightarrow \text{Line current} = 195.5 \angle 27^\circ$$

PHASOR DIAGRAM

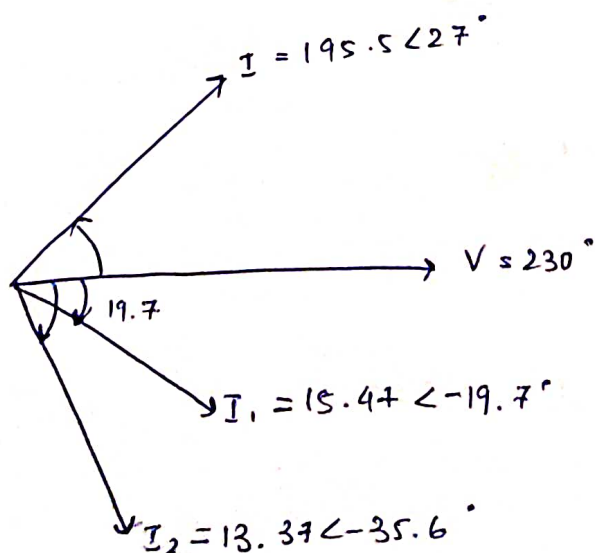


3 $L = 30 \times 10^{-3} \text{ H}$

4

$R = 5 \Omega$

$V = 230 \text{ V}$

$f = 50 \text{ Hz}$

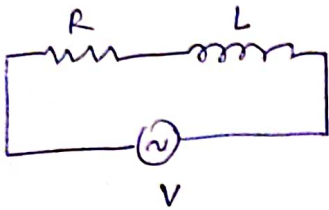

Inductive reactance

$$X_L = \omega L = 2\pi f L$$

$$= 2 \times 3.14 \times 50 \times 30 \times 10^{-3}$$

$$= 9.42 \Omega$$

Impedance, $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{5^2 + (9.42)^2} = 10.66 \Omega$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{230}{10.66} = 21.578 \text{ A}$$


$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{9.42}{5} \right) = 62^\circ$$

Power factor $\Rightarrow \cos \phi = \cos 62 = 0.47$

Power consumed $\Rightarrow P = VI \cos \phi$

$$= 230 \times 21.52 \times 0.44$$

$$= 2331.7 \text{ W}$$

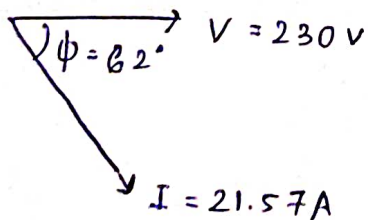

(5)

$$4 \quad Z_1 = 15 \angle 40^\circ$$

$$V = 230V \angle 0^\circ$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$V_1 = 120 \angle 30^\circ$$

From KVL, $V_1 + V_2$

$$V_2 = V - V_1$$

$$= 230 \angle 0^\circ - 120 \angle 30^\circ$$

$$= 230 (\cos 0 + j \sin 0) - 120 (\cos 30 + j \sin 30)$$

$$= 230 - 120 \times 0.866 - j(120 \times 0.5)$$

$$= 126.1 - j60$$

$$= \sqrt{126.1^2 + 60^2} \angle \tan^{-1}\left(\frac{60}{126.1}\right)$$

$$= 139.6 \angle -(25.9)$$

For series circuit,

$$I = \frac{V_1}{Z} = \frac{V_2}{Z_2} = \frac{V}{Z_1 + Z_2} = \frac{120 \angle 30^\circ}{15 \angle 40^\circ} = 8 \angle -10^\circ \text{ A}$$

$$\text{and, } Z_2 = \frac{V_2}{I} = \frac{139.6 \angle -25.4}{8 \angle -10} = 17.45 \angle -15.4$$

$$= 17.45 (\cos(-15.4) - j \sin(-15.4))$$

$$= 17.45 \times 0.964 - j(17.45 \times 0.265)$$

$$Z_2 = [16.82 - j(4.6)] \Omega$$

$$\sin \omega, Z_2 = R - jX_C$$

6

$$R = 16.84 \text{ and } X_C = 4.63 = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{314 \times C}$$

$$C = \frac{1}{314 \times 4.63} = 687.8 \mu C$$

