


TUTORIAL-1

Name: Ananya Prasad


Reg no: 20 BCE10093

Slot: E11 + E12 + E13

Subject = EEE1001

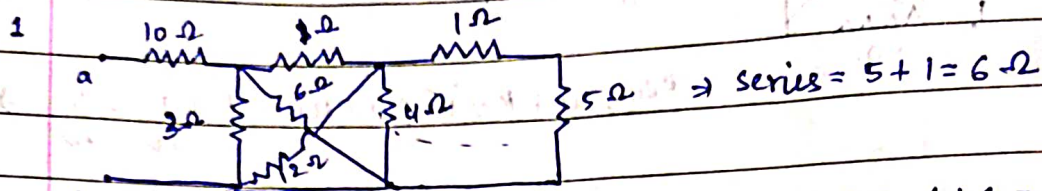

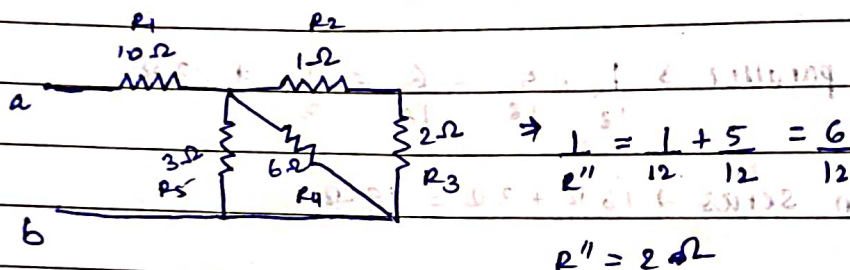$\Rightarrow \text{parallel with} = \frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{6}} = \frac{24}{10} \Omega$
 $\Rightarrow R' = \frac{12}{5} \Omega$



R_2 and R_3 in series $\Rightarrow 2 + 1 = 3 \Omega$


$\Rightarrow \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2 \Omega$

2 is parallel with 3Ω

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \Omega$

$\text{series} = 10 + \frac{6}{5} = \frac{56}{5} \Omega$

\Rightarrow

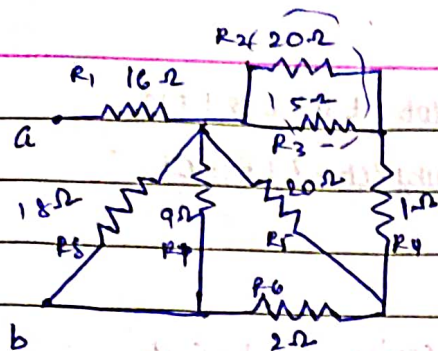

$$R_{eq1} = R_2 \text{ and } R_3 \parallel \Rightarrow \frac{5 \times 20}{20 + 5} = 4 \Omega$$

$$R_{eq1} \text{ and } R_4 \text{ in series} = 1 + 4 = 5 \Omega = R_{eq2}$$

$$R_{eq2} \text{ and } R_5 \text{ in parallel} = \frac{1}{\frac{1}{5} + \frac{1}{20}} = \frac{5 \times 20}{5 + 20} = 4 \Omega = R_{eq3}$$

$$R_{eq3} \text{ and } R_6 \text{ in series} = 4 \Omega + 2 \Omega = 6 \Omega$$

$$R_{eq3} \text{ and } R_7 \text{ in parallel} \Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{9}} = \frac{5}{18} \Rightarrow \frac{18}{5} = R_{eq'}$$

$$R_{eq'} \text{ and } R_8 \text{ in parallel} \Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{18} + \frac{1}{18}} = \frac{6}{2} = 3 \Omega$$

$$R_{eq''} \text{ and } R_1 \text{ in series} \Rightarrow 16 \Omega + 3 \Omega = 19 \Omega$$

equivalent resistance = 19Ω

(3) ~~Wrong question (20Ω resistor not in the diagram)~~

(4) $V = 20 \sin \pi t \text{ V}$

$R = 5 \text{ k} \Omega$

$V = IR \text{ (ohm's law)}$


$$I = \frac{V}{R} = \frac{20 \sin \pi t}{5 \times 10^3} = 4 \sin \pi t \text{ mA}$$

$$P = V \cdot I = 20 \sin \pi t \times 4 \sin \pi t = 80 \sin^2 \pi t \text{ mW}$$

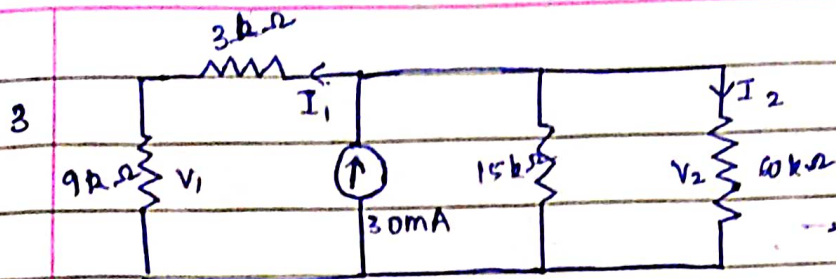(5) $i = 2 \text{ A} ; t = 10 \text{ s}$

$$q = it = 2 \times 10 = 20 \text{ C}$$

$$\text{Voltage drop} = V = \frac{W}{q} = \frac{2.3 \times 10^3}{20} = \frac{2300}{20} = 115 \text{ V}$$



$$R' = \frac{15 \times 60}{15 + 60} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12} ; 12 k\Omega$$

$$R'' = 9 + 3 = 12 k\Omega$$

$$R_{eq} = \frac{12}{12} \Rightarrow 6 k\Omega$$

$$V = IR$$

$$I_1 = 30 mA \times \frac{6 k\Omega}{12 k\Omega} = 15 mA$$

$$I_2 = 30 mA \times \frac{6 k\Omega}{60 k\Omega} = 3 mA$$

$$a) V_1 = I_1 R = 15 mA \times 9 k\Omega = 135 V$$

$$V_2 = I_2 R = 3 mA \times 60 k\Omega = 180 V$$

$$b) \text{ Power } \rightarrow P_1 = \frac{V_1^2}{R} \Rightarrow P_1 = \frac{V^2}{R} = \frac{135 \times 135}{9 k\Omega} = 2025 mW$$

$$P_2 = \frac{V^2}{R} = \frac{180 \times 180}{60 k\Omega} = 540 mW$$

No. ~~Resistor~~

$$(c) \text{ Total power } P = 30 mA \times 30 mA \times 6 k\Omega = 30 \times 10^{-3} \times 30 \times 10^{-3} \times 6 \times 10^3$$

$$(c) \text{ Total power } P = I^2 R = 30 \times 10^{-3} \times 30 \times 10^{-3} \times 6 \times 10^3 = 5400 mW$$